



清华大学




有源负载电路

清华大学自动化系

任艳频 renyp@tsinghua.edu.cn






什么是有源负载

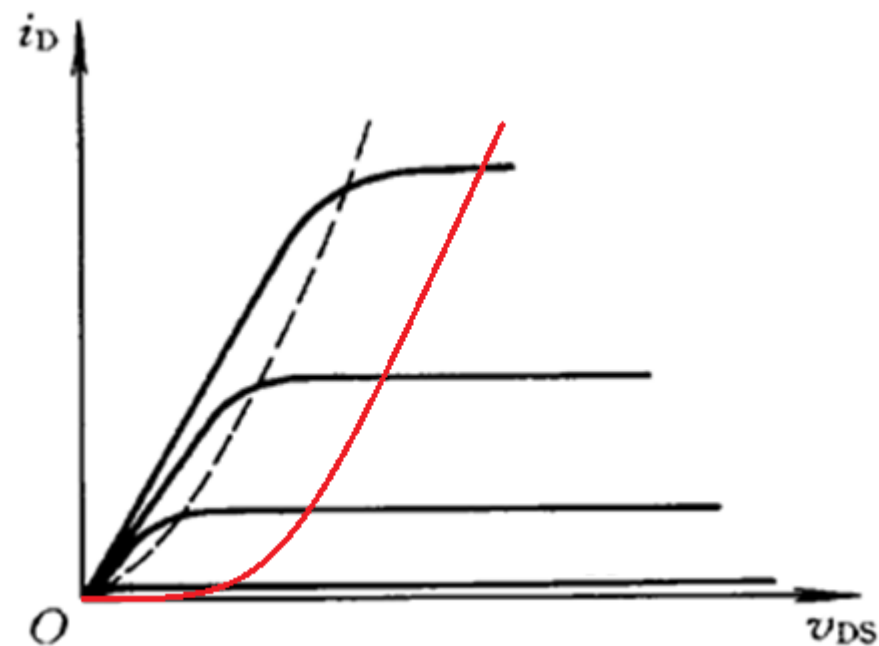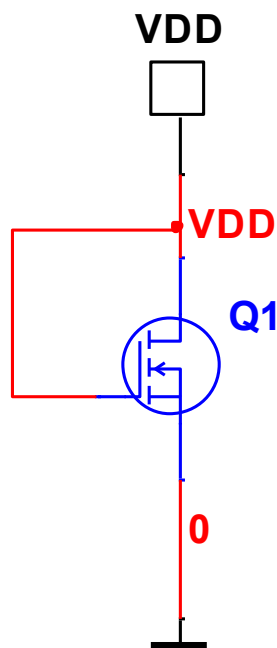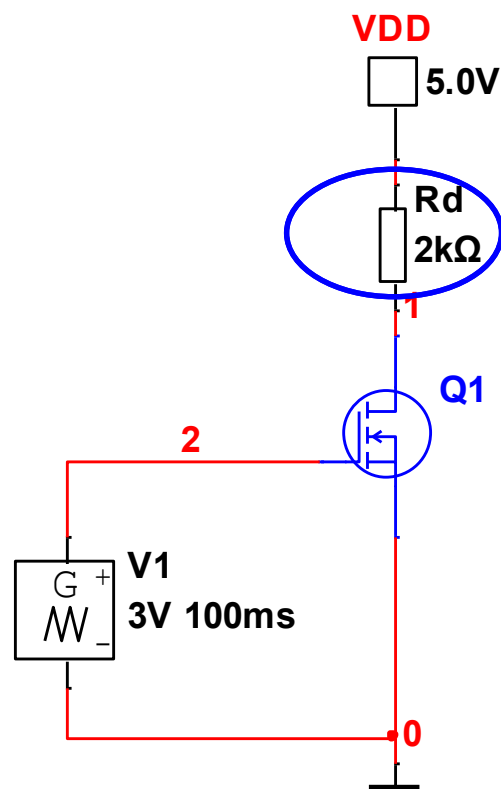





实验电路1:

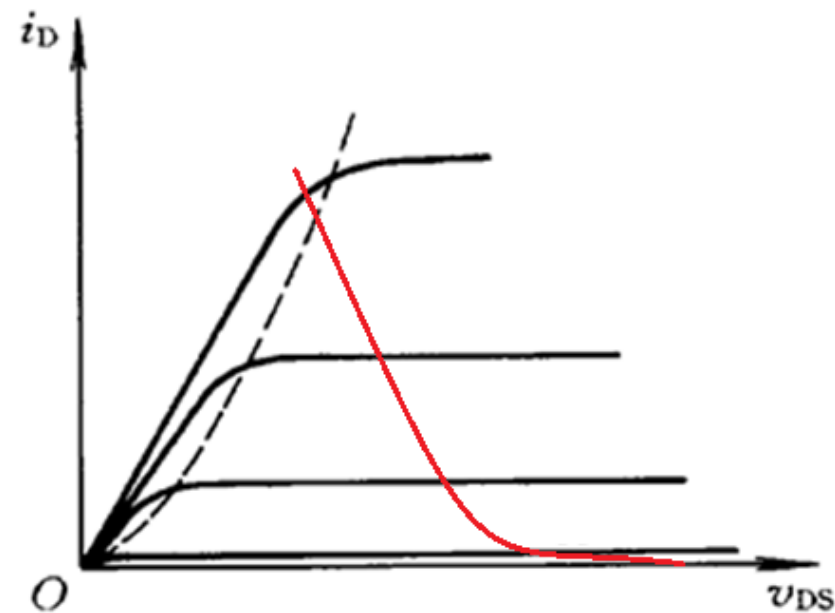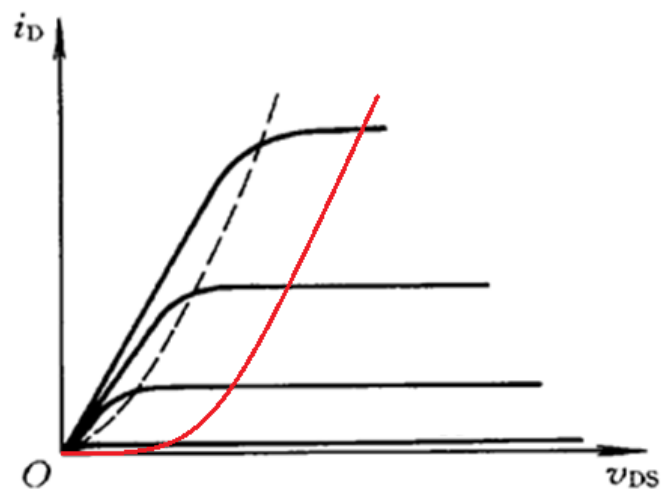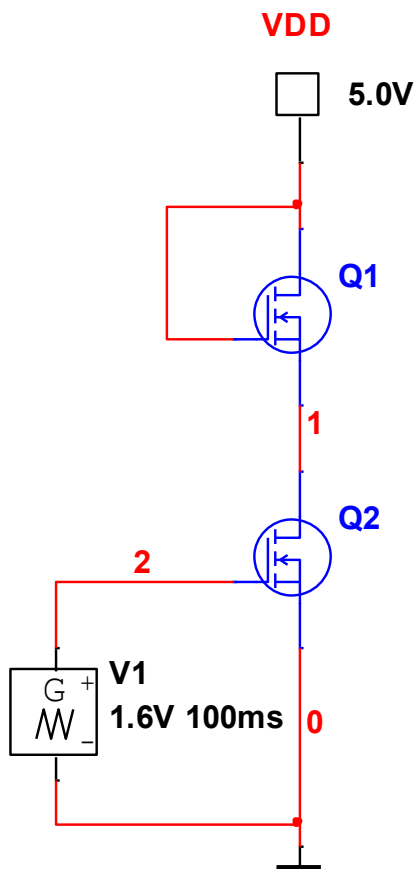





实验电路2:

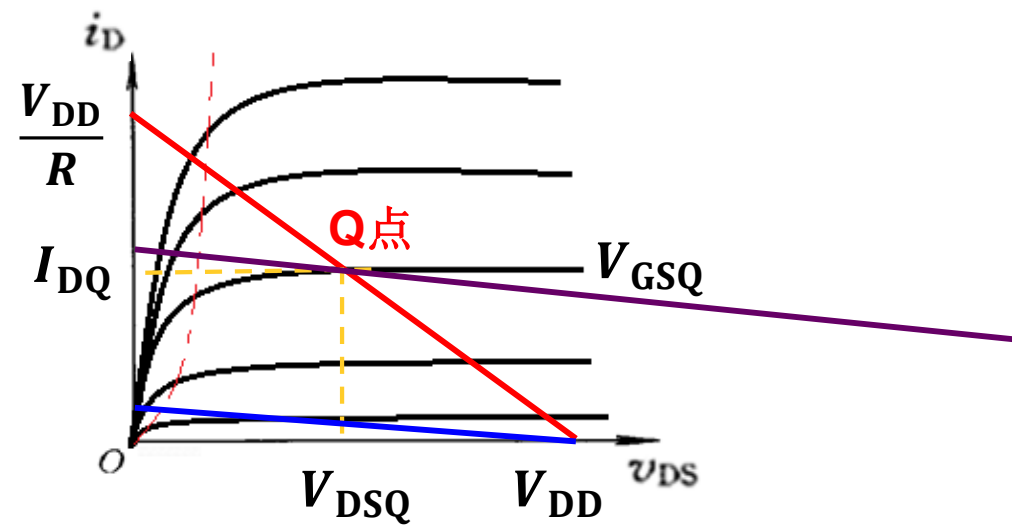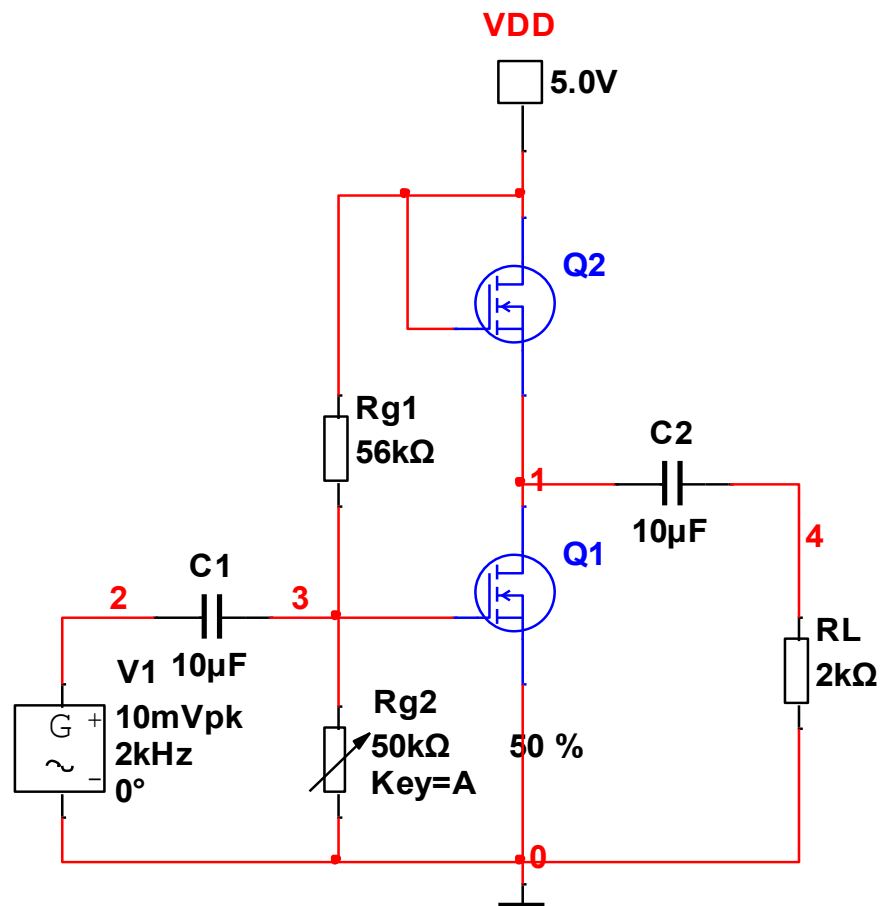



实验电路3:

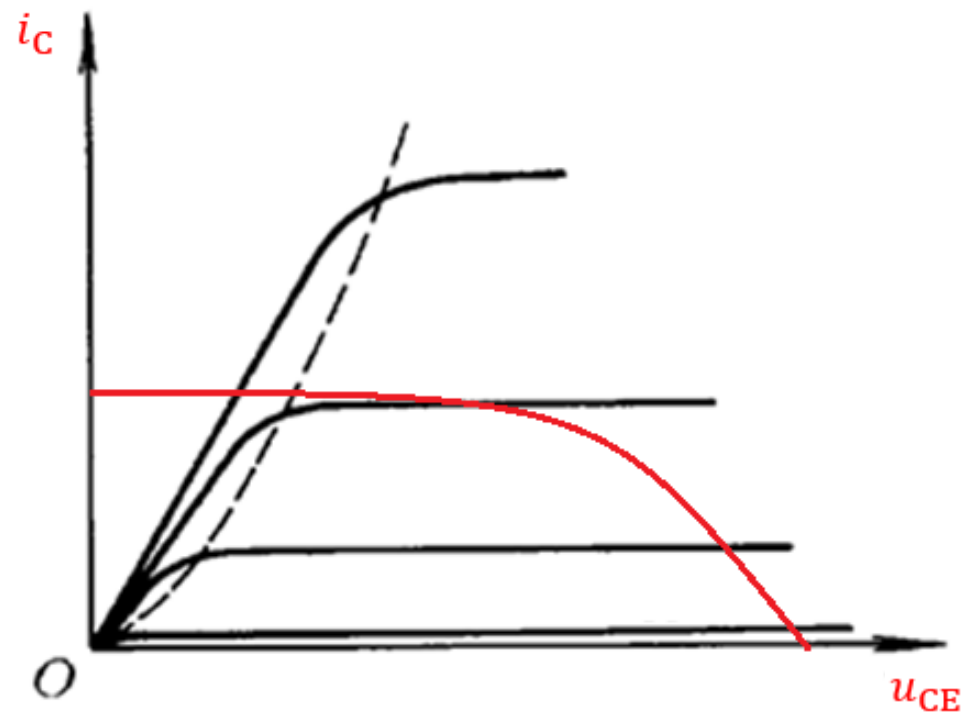
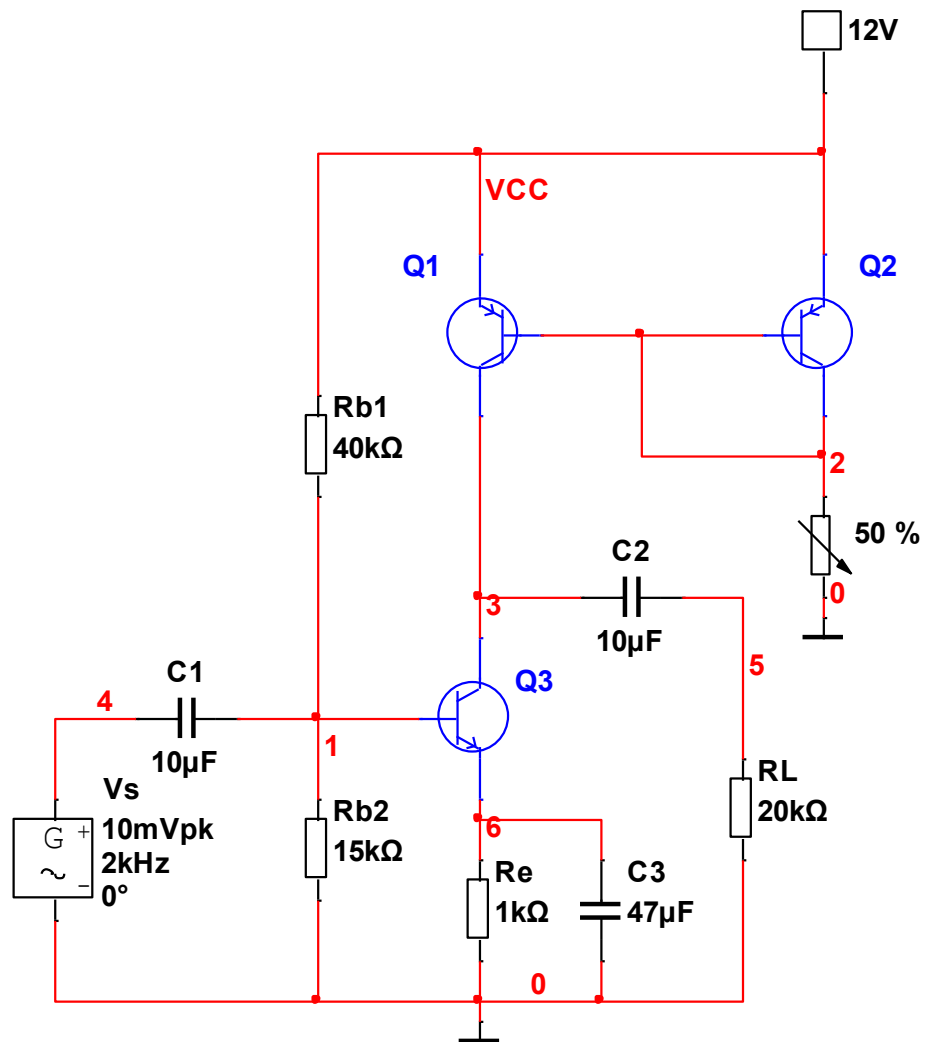




开放实验

实践有源负载共射放大电路静态工作点的设置及其动态电压放大倍数

研究MOSFET构成的
电流源有源负载
及其应用

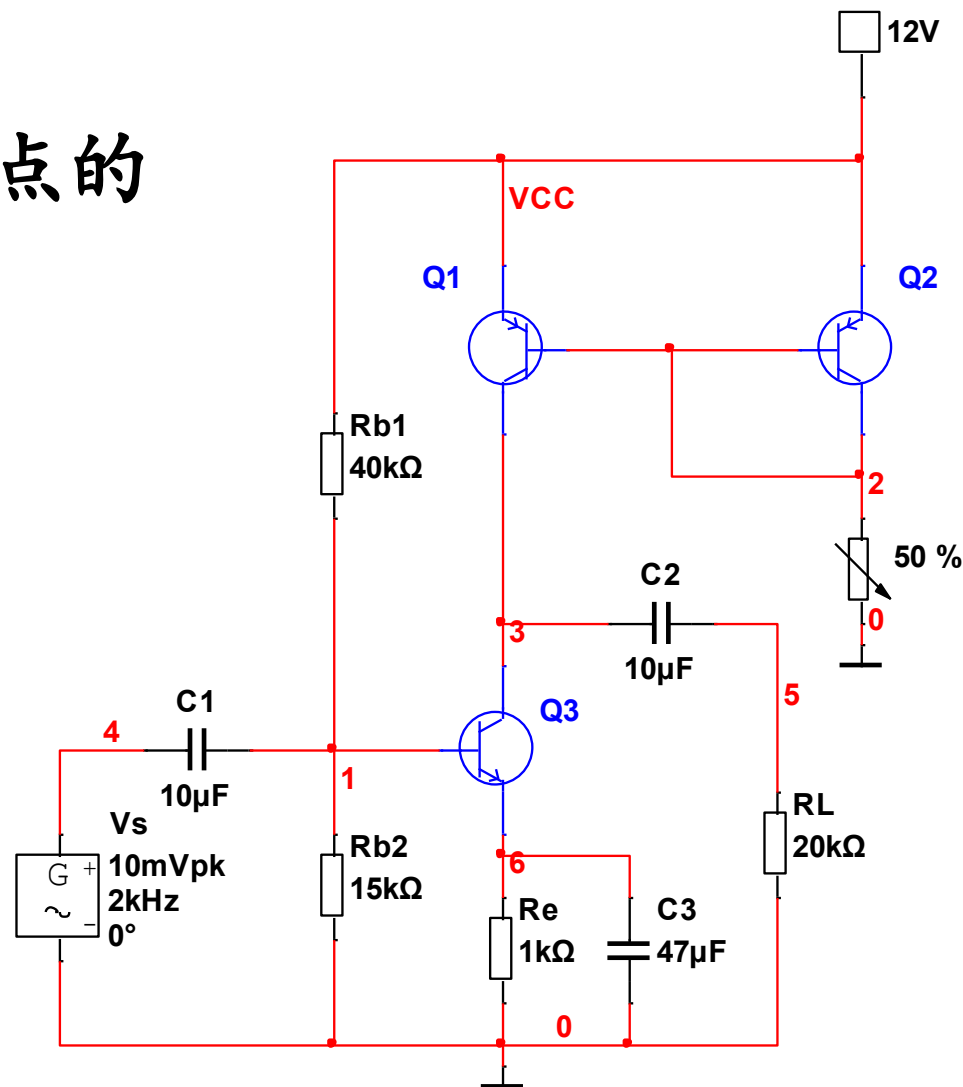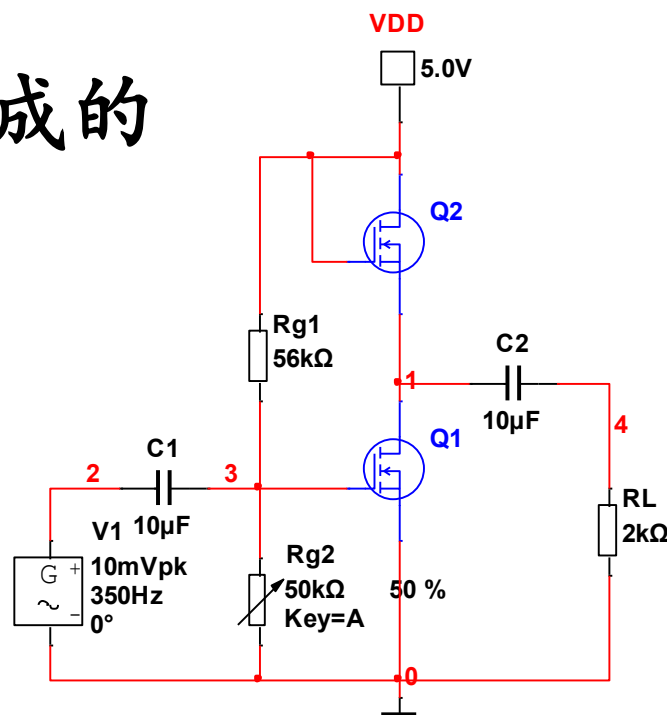



欢迎投稿及交流~